

روشی جدید برای کاهش اثر TCSC بر حفاظت دیستانس

علی یزدیانⁱⁱ
دانشگاه تربیت مدرس
yazdian@modares.ac.ir

سید علی اکبر شهریاریⁱ
دانشگاه تربیت مدرس
s.shahriari@modares.ac.ir

چکیده

برای بهبود ظرفیت و انعطاف بیشتر انتقال توان در خطوط بلند از ادوات FACTS سری نظیر خازن کنترل شده تریستوری (TCSC) استفاده می‌شود. این تجهیز سری در خط با تزریق ولتاژ سری، امپدانس خط را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود که در زمان وقوع خطا در شبکه، امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس کوچکتر یا بزرگتر از مقدار واقعی باشد و رله حفاظتی بترتیب دچار مشکل اضافه ناحیه در دسترس (افزایش زون حفاظتی) (Over reach) یا کاهش ناحیه در دسترس (کاهش زون حفاظتی) (Under reach) گردد.

در این مقاله روش جدیدی برای کاهش اثر TCSC بر عملکرد حفاظتی رله دیستانس ارائه گردیده است. در این روش هر TCSC به یک محدود کننده جریان خطاباً امپدانس متغیر مجذب می‌گردد، که در زمان وقوع خطا این محدود کننده جریان خطاباً وارد مدار شده و با تزریق یک امپدانس سری اثر TCSC بر امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس را کاهش می‌دهد. شبیه سازی انجام شده صحت این روش را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

حفظ دیستانس، خازن کنترل شده تریستوری، محدود کننده جریان خطاباً.

A New Method for Minimizing the Impact of TCSC on Distance Protection

Sayyed Ali Akbar Shahriari
Tarbiat Modares University
s.shahriari@modares.ac.ir

Ali Yazdian
Tarbiat Modares University
yazdian@modares.ac.ir

ABSTRACT

FACTS series devices such as Thyristor control series capacitor (TCSC) are used to improve the power transfer capability of long transmission lines. These series connected FACTS devices inject a series voltage with the line and change the line impedance and cause the impedance seen by distance relay to be lower or higher than the actual line impedance and the distance relay either over reaches or under reaches.

In this paper, a new method is proposed to minimize the impact of TCSC on distance relay. In this method each TCSC is equipped with the Variable Impedance Fault Current Limiter, when fault is occurred, this Fault Current Limiter enters in the system and by injecting series impedance, minimizes the impact of TCSC on distance relay. The simulation results verify the suggested method.


KEYWORDS

Distance Protection, Thyristor control series capacitor, Fault Current Limiter.

ⁱ- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

ⁱⁱ- استادیار دانشگاه تربیت مدرس

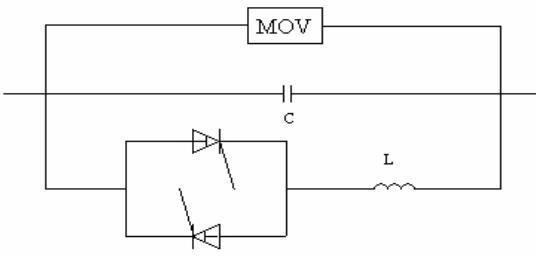(هم سلفی هم خازنی) مدل می شود، که KX_{net} بستگی به زاویه هدایت تریستورها دارد.



شکل(۱): مدار TCSC

هنگامی که α بین 145° و 180° درجه باشد، راکتانس معادل خازنی می باشد، که در این محدوده هر چه α بزرگتر شود، راکتانس خازنی کمتر می شود. زمانی که α بین 90° و 145° درجه باشد، راکتانس معادل سلفی می باشد، که در این محدوده هر چه α بزرگتر شود، راکتانس سلفی بزرگتر می شود. به صورت کلی TCSC در سه مد عملکردی کار می کند، این سه مد عبارتند از:

- مد قفل شدگی^۰: در این مد عملکردی تریستورها آتش نمی شوند و جریان خط تنها از خازن می گذرد. بنابراین در این حالت TCSC شبیه یک خازن ثابت عمل می نماید.
- مد باپس^۱: در این مد عملکردی تریستورها بصورت پیوسته آتش نمی شوند و در تمام مدت سلف TCSC در مدار می باشد. بنابراین در این حالت رفتار شبیه اتصال موازی خازن و سلف می باشد.
- مد بوست خازنی^۷: در این حالت قبل از آنکه ولتاژ خازن به صفر برسد، تریستورها روشن می شوند و جریان دشارژ خازنی از طریق شاخه سلفی شروع به چرخش می کند. این جریان دشارژ به جریان خطی که از خازن عبور می کند، اضافه می شود و یک ولتاژ خازنی به ولتاژ دوسر خازن (ناشی از عبور جریان خط) اضافه می شود.
- مد بوست القایی^۸: در این مد عملکردی جریان عبوری از تریستورهای TCSC بزرگتر از جریان خط می باشد. شکل موج ولتاژ خازنی در این حالت نسبت به شکل موج سینوسی دارای اعوجاج زیادی است.^[۵]

۳- محاسبه امپدانس ظاهری در حضور TCSC

رله دیستانس بر اساس امپدانس اندازه گیری در محل نصب رله عمل می نماید. زمانی که مقاومت خطاب صفر باشد،

پیشرفت سریع تکنولوژی الکترونیک قدرت امکانات زیادی را برای توسعه تجهیزات جدید به منظور بهره برداری بهتر از سیستم های موجود فراهم آورده است. در خلال دهه گذشته، تجهیزات کنترلی متعددی تحت عنوان تکنولوژی سیستم های انتقال انعطاف پذیر AC (FACTS) طراحی و تکمیل شده اند. تجهیزات FACTS را می توان بطور موثری برای کنترل عبور توان، کنترل توان گردشی، تنظیم ولتاژ، افزایش پایداری گذرا و تعدیل نوسانات سیستم بکار برد.

یکی از انواع ادوات FACTS خازن سری کنترل شده تریستوری (TCSC^۲) می باشد، که برای بهبود ظرفیت انتقال توان در خطوط بلند استفاده می شود. در حالی که استفاده از TCSC ظرفیت انتقال توان و پایداری سیستم را بهبود می بخشد، می تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه حفاظت سیستم قدرت بخصوص در حوزه حفاظت دیستانس شود. مشکل ایجاد شده شامل تغییر امپدانس، زاویه فاز، دامنه ولتاژ و جریان بار می باشد.

در صورت حضور TCSC در حلقه خطا، اجزای حالت ماندگار و گذرای جریان و ولتاژ در نقطه نصب رله تحت تاثیر قرار می گیرند. بنابراین برای محاسبه امپدانس ظاهری مبایستی منبع ولتاژ سری، جریان، ادمیتانس و زاویه در نظر گرفته شوند. اگر امپدانس دیده شده توسط رله کوچکتر یا بزرگتر از امپدانس واقعی خط باشد، رله دیستانس بترتیب دچار اضافه ناحیه در دسترس^۳ یا کاهش ناحیه در دسترس^۴ می شود.

تاکنون برای بررسی اثر TCSC روی امپدانس اندازه گیری شده توسط رله دیستانس، TCSC بصورت یک امپدانس سری متغیر در نظر گرفته شده و اثر آن بر امپدانس اندازه گیری شده در محل نصب رله بكمک روابط ریاضی و شبیه سازی نشان داده شده است.^{[۱] و [۲]}

در این مقاله پس از مرور مختصر بر اثر TCSC و محدود کننده جریان خطاب بر رله دیستانس، از محدود کننده جریان خط بعنوان روشی برای می تیم کردن مشکل TCSC در ایجاد اضافه ناحیه در دسترس حفاظت دیستانس استفاده شده است.

۴- مدل TCSC

همانطور که در شکل(۱) نشان داده شده است، TCSC شامل یک خازن ثابت و یک سلف کنترل شده با تریستور می باشد. در این مطالعه TCSC بصورت یک راکتانس متغیر

$$K = \frac{1 - he^{-j}}{Z_{1B} + Z_{1A}he^{-j}} \quad (6)$$

$$\frac{V_B}{V_A} = he^{-j} \quad (7)$$

$$C_1 = \frac{Z_{1B}}{Z_{1A} + Z_{1B}} \quad (8)$$

$$C_0 = \frac{Z_{0B}}{Z_{0A} + Z_{0B}} \quad (9)$$

$$C_{Ld} = (Z + 3R_f)K \quad (10)$$

$$K_{0L} = \frac{Z_{0l} - Z_{1L}}{3Z_{1L}} \quad (11)$$

پس از حضور TCSC در سیستم دو حالت ایجاد خواهد شد. یکی اینکه TCSC در مسیر جریان خط باشد و دیگر اینکه TCSC در خارج از مسیر جریان خط باشد، که برای هر مورد روابط بدست آمده بصورتی که در ادامه بیان می‌شود، تغییر خواهد کرد.

۱-۳ در مسیر جریان خط

در این حالت TCSC در مسیر جریان خط واقع می‌باشد و امپدانس معادل آن بصورت سری با امپدانس خط قرار دارد، بنابراین در این حالت معادلات (۱) و (۲) و (۳) بصورت زیر تصحیح می‌شوند:

$$Z_{1A} = Z_{S1A} + Z_{TCSC} + pZ_{1l} \quad (12)$$

$$Z_{0A} = Z_{S0A} + Z_{TCSC} + pZ_{0l} \quad (13)$$

$$Z_A = Z_{TCSC} + pZ_{1L} + \frac{3R_f}{C_{Ld} + 2C_1 + C_0(1 + 3K_0)} \quad (14)$$

۲-۳ خارج از مسیر جریان خط

در این حالت TCSC در مسیر عبور جریان خط واقع نمی‌باشد و امپدانس آن بصورت سری با امپدانس خط بعد از نقطه خط در نظر گرفته می‌شود، بنابراین معادلات (۴) و (۵) بصورت زیر تصحیح می‌شوند:


$$Z_{1B} = Z_{S1B} + Z_{TCSC} + (1-p)Z_{1l} \quad (15)$$

$$Z_{0B} = Z_{S0B} + Z_{TCSC} + (1-p)Z_{0l} \quad (16)$$


۴- محدود کننده جریان خط

همانطور که در قسمت قبل نشان داده شد، وجود TCSC در مدار باعث تغییر امپدانس ظاهری موجود در سیستم شده و عملکرد اشتباہ رله ها را در پی دارد. در این قسمت محدود کننده جریان خطایی معرفی می‌شود، که در زمان وقوع خط وارد مدار شده و با اضافه کردن یک امپدانس سلفی به سیستم مشکل TCSC بر رله دیستانس را در زمانی که TCSC در مدار

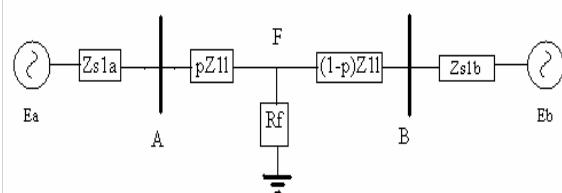امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس فقط وابسته به طول خط بین رله و نقطه ای وقوع خط ای باشد. بنابراین در صورت صفر بودن مقاومت خط مطابق با شکل (۲) امپدانس مشاهده شده به وسیله رله برابر pZ_{1l} است. p پریونیت طول خط بین نقطه ای خط و نقطه ای نصب رله و Z_{1l} امپدانس توالی مثبت رله بر حسب اهم می‌باشد.



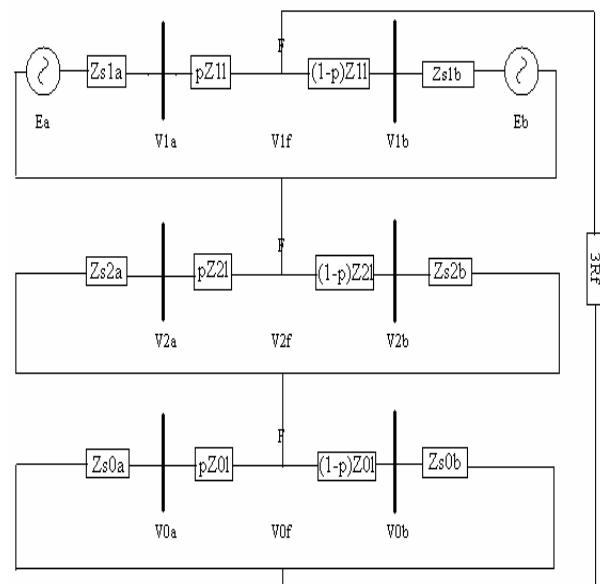شکل (۲): مدار معادل برای خطوط تکفاز به زمین



شکل (۳): مدار معادل فاز A در خطوط فاز به زمین

برای یک خط با مقاومت غیر صفر مقدار امپدانس ظاهری دیگر با این مقدار بیان شده (pZ_{1l}) برابر نیست. در مرجع [۲] با توجه به شکل (۲) و شکل (۳) امپدانس ظاهری مشاهده شده توسط رله بدون حضور TCSC بصورت رابطه (۱) بدست آورده شده است.

$$Z_A = pZ_{1L} + \frac{3R_f}{C_{Ld} + 2C_1 + C_0(1 + 3K_0)} \quad (1)$$

که عبارت های تعریف شده در این رابطه بصورت زیر می‌باشند:

$$Z_{1A} = Z_{S1A} + pZ_{1l} \quad (2)$$

$$Z_{0A} = Z_{S0A} + pZ_{0l} \quad (3)$$

$$Z_{1B} = Z_{S1B} + (1-p)Z_{1l} \quad (4)$$

$$Z_{0B} = Z_{S0B} + (1-p)Z_{0l} \quad (5)$$


که در رابطه (۱۹) $X_L(\sigma)$ راکتانس پایه‌ی قابل تنظیم کنترل شده بوسیله زاویه هدایت می‌باشد.

$$X_L(\sigma) = \frac{\pi X_L}{\sigma - \sin \sigma} \quad (20)$$

با تغییر σ از 0 تا π راکتانس نرمالیزه شده‌ی $\frac{X_L(\sigma)}{X_L}$ از ∞ تا 1 تغییر می‌کند.

۵- استفاده از TCSC بهمراه محدود کننده جریان خطا

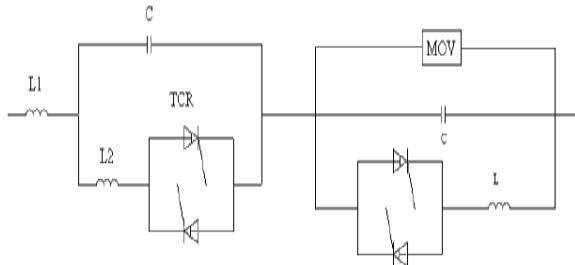همانگونه که بیان شد، در این مقاله برای می‌نیم کردن اثر TCSC بر حفاظت دیستانس، هر TCSC به یک محدود کننده جریان خطا با امپدانس متغیر مجهز می‌شود. (شکل(۵))



شکل(۵) محدود کننده جریان خطا در کنار TCSC

هنگام وقوع خطا در شبکه با توجه به طرح کنترلی موجود در محدود کننده جریان خطا، محدود کننده جریان خطا افزایش جریان را متوجه شده و از طرف دیگر با توجه به میزان جبرانسازی TCSC در آن لحظه زاویه هدایت TCR تنظیم می‌شود و بدین گونه محدود کننده جریان خطا در زمان خطا در شبکه امپدانسی را به اشتراک می‌گذارد که اثر خازنی TCSC بر حفاظت دیستانس و مشکل اضافه ناحیه در دسترس را حذف نماید.

اگر راکتانس به اشتراک گذاشته شده توسط محدود کننده جریان خطا را بصورت X_{FCL} در نظر بگیریم، روابط (۱) تا (۱۶) با تغییر $Z_{TCSC} + X_{FCL}$ به Z_{TCSC} اصلاح می‌شوند.

بنابراین در صورت حذف Z_{TCSC} توسط X_{FCL} در لحظه خطا، روابط (۱) تا (۱۶) پس از تغییر از نظر تئوری بیانگر حذف اثر TSRS بر مشکل اضافه ناحیه در دسترس رله دیستانس می‌باشد.


۶- شبیه سازی

برای نشان دادن صحت مطالب فوق شبیه سازی زیر با نرم افزار PSCAD انجام می‌گیرد.

مدار شامل دو خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت می‌باشد که بصورت سری به یکدیگر متصل می‌باشند. طول خط اول

خازنی است، برطرف نماید.

با توجه به اینکه میزان امپدانس خازنی TCSC در زمان وقوع خطا از قبل مشخص نمی‌باشد، بنابراین محدود کننده جریان خطا می‌بایستی دارای امپدانس سلفی متغیر^۹ باشد [عو۷] و با توجه به میزان امپدانس خازنی TCSC در زمان وقوع خطا، امپدانس سلفی لازم را به اشتراک گذارد. از طرف دیگر برای کاهش تلفات محدود کننده باید بگونه‌ای طراحی شده باشد، که در شرایط عادی شبکه دارای امپدانس مینیمم باشد. در شکل (۴) محدود کننده جریان خطا بیان شده است. شرایط بیان شده را دارا می‌باشد،

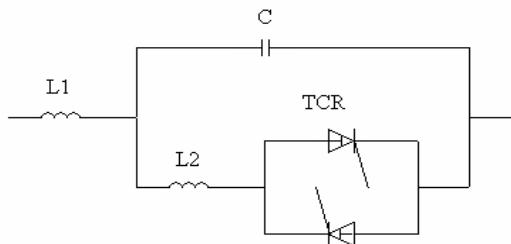

شکل(۴) محدود کننده جریان خطا

محدود کننده جریان خطا پیشنهاد شده شامل یک مدار LC رزونانس و یک راکتور کنترل شده تریستوری برای داشتن یک محدود کننده با امپدانس متغیر می‌باشد. TCR¹⁰ تنها در زمان وقوع خطا وارد مدار شده و بنابراین در حالت نرمال هیچ هارمونیکی تولید نمی‌نماید و از طرفی بدليل اینکه هیچ قسمت مکانیکی نیز در مدار موجود نمی‌باشد، دارای عملکرد سریع می‌باشد.

در فرکانس نامی شبکه تریستورها خاموش می‌باشند و L1 و C رزونانس سری می‌باشند. بنابراین در عملکرد عادی شبکه تلفات حاصل از محدود کننده جریان خطا می‌نیم می‌باشد.

جریان لحظه‌ای محدود کننده خطا بصورت رابطه (۱۷) می‌باشد :

$$i(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2V}}{X_L} (\cos \alpha - \cos \alpha t) & \alpha < \alpha t < \alpha + \sigma \\ 0 & \alpha + \sigma < \alpha t < \alpha + \pi \end{cases} \quad (17)$$


که در این رابطه α زاویه آتش تایریستور، σ زاویه هدایت، V ولتاژ موثر (i) و X_L راکتانس سلفی می‌باشد. جریان پایه بصورت رابطه (۱۸) یا بصورت رابطه (۱۹) محاسبه می‌شود.

$$I_1 = \frac{(\sigma - \sin \sigma)V}{\pi X_L} \quad (18)$$

$$I_1 = \frac{V}{X_L(\sigma)} \quad (19)$$

برای اینکه اثر TCSC بر اضافه ناحیه در دسترس رله دیستانس نشان داده شود، یک TCSC در ابتدای خط B نصب می‌شود و در زمان ۰، ۰ ثانیه خطای تکفاز به زمین (فاز A به زمین) در انتهای خط B اتفاق می‌افتد.

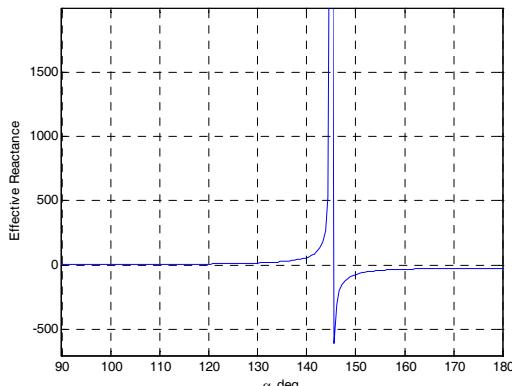راکتانس TCSC بکار برده شده بصورت شکل(۸) می‌باشد.



شکل(۸): راکتانس معادل TCSC

می‌توان به این نکته توجه کرد، که در زمان وقوع خطا در شبکه دو رهیافت برای عملکرد TCSC در نظر گرفته می‌شود، که عبارتند از:


- هنگام وقوع خطا TCSC وارد مد باپس می‌شود و تا زمان برطرف سازی خطا در این مد عملکردی باقی می‌ماند و بمحض برطرف شدن خطا وارد مد بوست خازنی می‌شود.

- هنگام وقوع خطا TCSC وارد مد قفل شدگی می‌شود و تا زمان برطرف سازی خطا در این مد عملکردی باقی می‌ماند و بمحض برطرف شدن خطا وارد مد بوست خازنی می‌شود. [۵]

همانطور که در قسمت‌های قبل بیان کردیم، مشکل اضافه ناحیه در دسترس رله دیستانس در زمانی ایجاد می‌شود، که امپدانس معادل TCSC خازنی باشد. بنابراین در شبیه سازی انجام گرفته رهیافت دوم مد نظر واقع شده و از زمان وقوع خطا تا زمان برطرف سازی آن TCSC در مد قفل شدگی در نظر گرفته شده و بصورت خازن ثابت مدل می‌شود.

نتایج شبیه سازی ولتاژ و جریان خط A در این حالت در شکل (۹) نشان داده شده است.

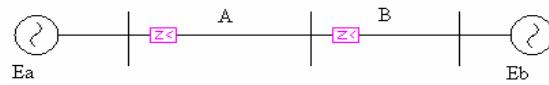خط A برابر ۲۰۰ کیلومتر و خط دوم (خط B) ۳۰۰ کیلومتر است. Ea بیانگر ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت می‌باشد و Eb بیانگر شبکه پایین دستی است. (شکل(۶))



شکل(۶): مدل تک خطی مدار شبیه سازی شده


خصوصیات مدار بصورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} R1A &= .0201e-3 \text{ [ohms/m]} \\ R2A &= .0201e-3 \text{ [ohms/m]} \\ R0A &= .1064e-3 \text{ [ohms/m]} \\ X1A &= .2868e-3 \text{ [ohms/m]} \\ X2A &= .2868e-3 \text{ [ohms/m]} \\ X0A &= .867e-3 \text{ [ohms/m]} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} R1B &= .0113e-3 \text{ [ohms/m]} \\ R2B &= .0113e-3 \text{ [ohms/m]} \\ R0B &= .1535e-3 \text{ [ohms/m]} \\ X1B &= .3037e-3 \text{ [ohms/m]} \\ X2B &= .3037e-3 \text{ [ohms/m]} \\ X0B &= 1.1478e-3 \text{ [ohms/m]} \end{aligned}$$

فرض کنیم، در زمان ۰، ۰ ثانیه خطای تکفاز (فاز A) به زمین در ۱۰۰ کیلومتری خط B روی دهد. نتایج شبیه سازی ولتاژ و جریان خط A به صورت شکل (۷) می‌باشد.

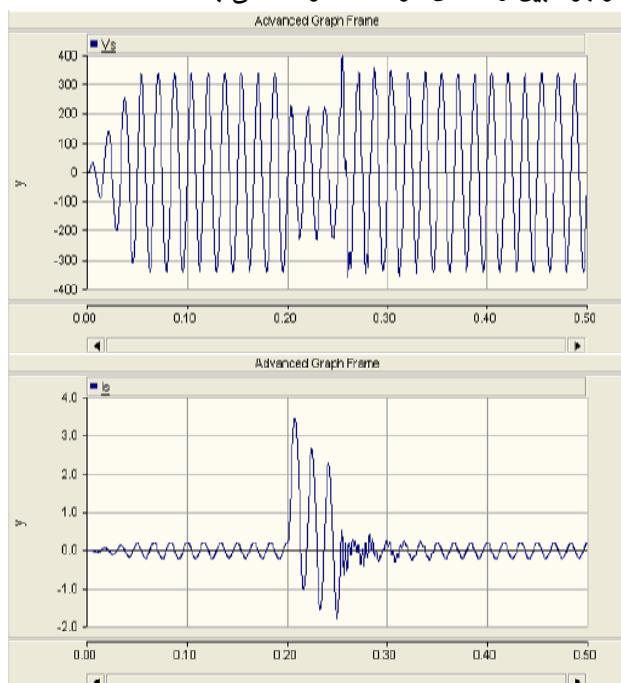همانگونه که از شکل (۷) مشخص است، رله خط A در هنگام وقوع خطا در خط B عمل نمی‌نماید و جریان در خط A قطع نمی‌شود و این رله خط B است که خطا را تشخیص داده و برطرف می‌نماید، این موضوع همان بحث هماهنگی حفاظتی موجود بین رله‌های دو خط A و B می‌باشد.



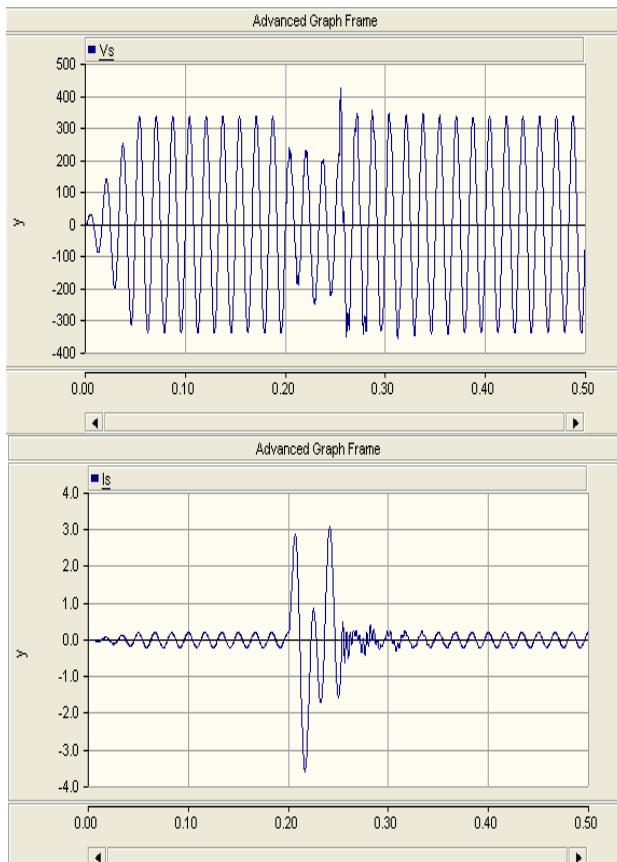
شکل(۷): ولتاژ و جریان خط A قبل از نصب TCSC



شکل(۹): ولتاژ و جریان خط A پس از نصب TCSC و محدود کننده جریان خطا

۷-نتیجه گیری

همانگونه که در این مقاله نشان داده شد، اضافه شدن TCSC باعث برهم خوردن هماهنگی حفاظتی بین رله‌های دیستانس می‌شود. با کمک محدود کننده جریان خطا با امپدانس متغیر می‌توان مشکل اضافه ناحیه در دسترس رله دیستانس حاصل شده از TCSC را برطرف نمود و هماهنگی حفاظتی موجود را دوباره برقرار کرد. برای نشان دادن صحت این روش، شبیه سازی در حضور و عدم حضور FCL در کنار TCSC انجام شد. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد، که FCL می‌تواند در زمان وقوع خطا با تزریق امپدانس سلفی به خط امپدانس خازنی TCSC را جبران نموده و خطا اضافه ناحیه در دسترس ناشی از حضور TCSC را به نحوه مناسبی کاهش دهد. لازم به ذکر است، که به کمک این روش نمی‌توان مشکل کاهش ناحیه در دسترس رله دیستانس حاصل شده از TCSC را برطرف نمود.

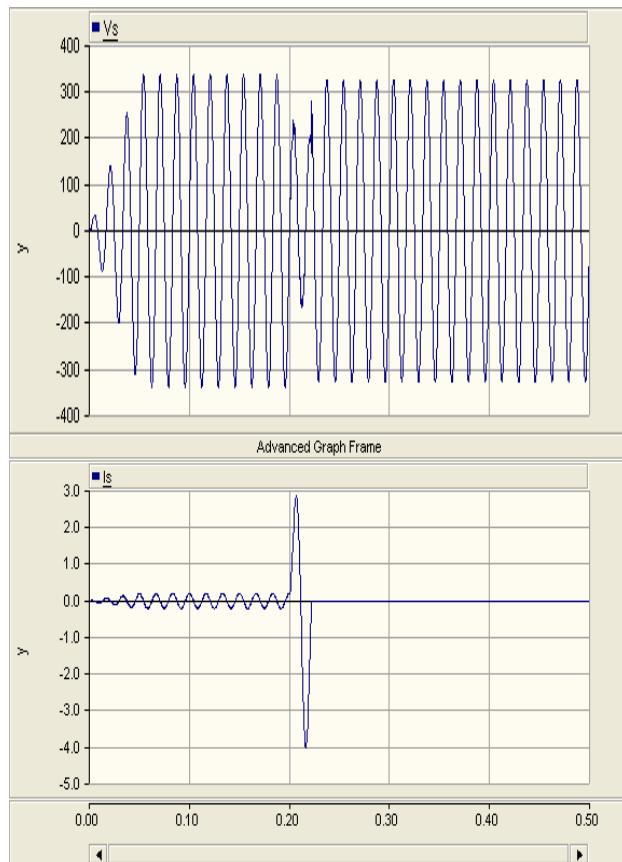

شکل(۹): ولتاژ و جریان خط B پس از نصب TCSC

همانگونه که از شکل (۹) مشخص است، بدلیل وجود TCSC رله خط A دچار اضافه ناحیه در دسترس شده و خطا ای موجود در خارج از زون حفاظتی خود را در داخل زون حفاظتی خود می‌بیند و بهنگام وقوع خطا در خارج از زون حفاظتی خود نیز تریپ می‌دهد و باعث می‌شود که خط A نیز از مدار حذف و جریان در خط A قطع شود، بنابراین هماهنگی حفاظتی موجود بین رله خط A و رله خط B از بین می‌رود.

حال برای از بین بردن این مشکل، از ترکیب FCL در کنار TCSC همانند شکل (۵) استفاده می‌شود. هنگام وقوع خطا FCL افزایش جریان را تشخیص داده، وارد مدار شده و با توجه به میزان جبران کنندگی TCSC اندوکتانس لازم را وارد مدار می‌نماید. نتایج شبیه سازی ولتاژ و جریان خط A در شکل (۱۰) نشان داده شده است.

همانگونه که از شکل (۱۰) مشخص است، در هنگام وقوع خطا در خط B، رله A عمل نکرده و جریان در خط A قطع نشده و این رله خط B است که خطا را برطرف نموده است، بنابراین در اینجا نیز هماهنگی حفاظتی موجود بین رله‌های دو خط A و B برقرار می‌باشد و مشکل اضافه ناحیه در دسترس رله A بدلیل وجود TCSC برطرف شده است.

۸- مراجع

- [5] Y.H.Song and A.T.Johns (Eds.); “*Flexible AC Transmission System (FACTS)*”, London, UK: The Institute of Electrical Engineers (IEE) Press, 1999, On pages: 202-237.
- [6] E.F. King, A.Y. Chikhani, R. Hackam, M.M.A.Salama; “*A microprocessor-controlled variable impedance adaptive fault current limiter*”, IEEE Transactions on Power Delivery, Oct 1990 , Volume 5, Issue 4, Page(s):1830 – 1838.
- [7] S.Henry, T.Baldwin and M.Steurer; “*The Effect of a Fast Switching Fault Current Limiter on Distance Protection*” , Proceeding of the 35th Southeastern Symposium on system Theory, 16-18 March 2003, On page(s): 264- 268.
- [1] P.K. Dash, A.K. Pradhan. G. Panda and A.C. Liew; “*Digital Protection of Power Transmission Lines in the Presence of Series Connected FACTS Devices*”, Power Engineering Society Winter Meeting, IEEE, Volume: 3, 23-27 Jan 2000, pp. 1967-1972, vo1.3.
- [2] W.Weiguo, Y.Xianggen, Y.Jiang , D.Xianzhong and Chen Deshu; “*The Impact of TCSC on Distance Protection Relay*”, in Proc. 1998 IEEE International Conference on Power System Technology, vol. 1, pp. 382-388.
- [3] S. Jamali and H.Shateri; “*Effect of TCSC on distance relay tripping characteristic*”, 39th International Universities Power Engineering Conference, 6-8 Sept. 2004, pp. 704 - 708 vol.1.
- [4] S. Jamali, A. Kazemi, H. Shateri; “*Distance Relay Over-Reaching due to Installation of TCSC on Next Line*” , IEEE ISIE, 9-12 July, 2006, Montreal, Quebec, Canada.

۹- زیر نویس ها :

- ¹- Flexible Ac Line Transmission System
²- Thyristor control series capacitor
³- Over reach
⁴- Under reach
⁵- Blocking mode
⁶- Bypass mode
⁷- Capacitive boost mode
⁸- Inductive boost mode
⁹- Variable Impedance Fault Current Limiter
¹⁰- Thyristor controlled reactor